电路习题课5

- () = Z2R+ 1. 要使电热器的发热功率减小一半,应该()。
- A. 使加给它两端的电压减小一半4 ⊀ U² +
- C. 让通过它的电流减小一半 $\frac{7}{4}$
- D. 使它的电阻和两端的电压同时减小一半 🗘 = 💆 +

在如图所示的电路中,电源电压保持不变。闭合开关S,当滑片P置于滑动变 阻器的 $\underline{+L}$ 时,电压表的示数为 $\underline{4V}$;当滑片置于滑动变阻器的b端时,电压表的示 数变化了 2V,此后 15s 内定值电阻 R_1 产生的热量为 60J。下列结果中正确的是 (

)。 (/

- A. 电源电压为 10V 人
- B. R₁ 的阻值为 18Ω ×
- C. 滑动变阻器 R 的最大阻值为 9Ω 、


$$Q = Z^{2}Rt = \frac{U^{2}}{R}t.$$

$$f \circ J = \frac{(6V)^{2}}{R}. I I s$$

$$\Rightarrow R = 9SL$$

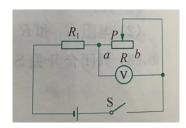D.
$$R_1$$
 先后两次消耗的电功率之比为 $4:3$

$$Z^2 R_2 = \frac{U^2}{R} + . \qquad \qquad P = \frac{U^2}{U^2} = \frac{b^4}{3b} = \frac{1b}{9}$$




 $\frac{U_{R^{2}} \frac{R}{R^{1}R} U}{R^{1}R} = \frac{\frac{1}{2}R}{R^{1}R^{2}R} \cdot U^{2} + V$ $\frac{R}{R^{1}R} = \frac{1}{2}R \cdot U$ $\frac{R}{R^{1}R} = \frac{1}{2}R \cdot U$

明准备参加玩具赛车比赛,他利用如图所示的电路来挑选一只能量转换效率较 高的电动机。设电池的电压恒定不变,他先用手捏住电动机的转轴,使其不转动,闭 合开关后读出电流表的读数为 2A; 然后放手, 当电动机正常转动时, 又读出电流表 的读数为 0.6A。则该玩具电动机正常转动时的效率为是多少?

ス转: 纯製型 · U=ZR => U=2R

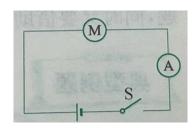
不妨: 纯电阻.
$$U=ZR=>U=2R$$
 ① $P=UZ=Z^2R=4R$ ② Hard Parameters $P=UZ=Ab\cdot U=A^2R$



$$P_{3b} = J^{2}R = (0b)^{2} \cdot R = 0.36R$$

$$N = \frac{P_{3b} + R}{P_{2b}} = \frac{P_{2b} - P_{3b}}{P_{2b}} \times 100\% = \frac{1.2R - 0.36R}{1.2R} \times 100\% = \frac{0.64R}{1.2R} \times 100\% = \frac{0.64R}{1.2$$

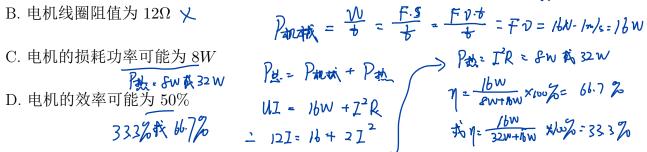
- 4. 用一个小型电动机提升重物,当给定电压为 2V 时,电机没有转动,此时通过电 机的电流为 1A。当电压增加到 12V 时,电机开始工作,此时电机能带动 16N 重的 物体以 1m/s 的速度匀速上升。则下列判断中正确的是 (\bigcirc)。
- B. 电机线圈阻值为 12Ω 🙏



如图所示,两根相互平行的长直导线分别通有方向相反的电流 I_1 和 I_2 ,且 $I_1 > I_2 \circ a \lor b \lor c \lor d$ 为导线某一横截面所在平面内的四点,且 $a \lor b \lor c$ 与两导线共面, $b \lor$

d 的连线与导线所在平面垂直。磁感应强度可能为零的点是 (\bigcirc)。


- A. a 点
- B. b 点 C. c 点
- D. d 点

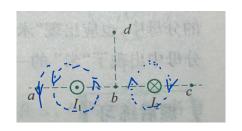


- A. 向右飞行的正离子束
- B. 向左飞行的负离子束

C. 向右飞行的电子束


D. 向左飞行的电子束

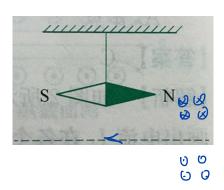

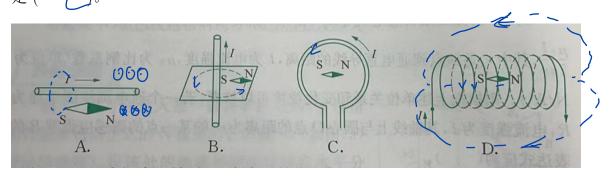
- 7. 奥斯特做电流磁效应实验时应排除地磁场对实验的影响,下列关于奥斯特实验的说法中正确的是()。
- A. 通电直导线必须竖直放置 🔥
- B. 该实验必须在地球赤道上进行 众
- C. 通电直导线应该水平东西方向放置
- D. 通电直导线可以水平南北方向放置



9. 如图所示,当闭合开关后,四个小磁针指向都标正确的图是()。

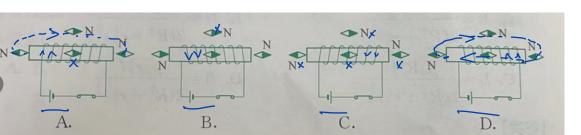

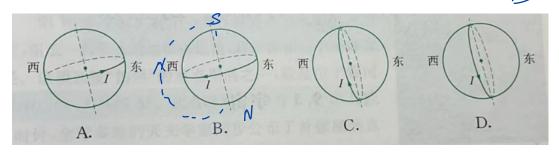10. 为了解释地球的磁性,在 19 世纪,安培假设地球的磁场是由绕过地心的轴的环形电流引起的。下图中能正确表示安培假设中环形电流 I 方向的是 (\bigcirc)。



- 11. 如图所示,a、b、c 为纸面内等边三角形的三个顶点,在 a、b 两顶点处,各有一条长直导线垂直穿过纸面,导线中通有大小相等的恒定电流,方向垂直于纸面向里,则 c 点的磁感应强度 B 的方向为 (\bigcirc)。
- A. 与 ab 边平行,向上

B. 与 ab 边平行,向下

C. 与 ab 边垂直,向右

D. 与 ab 边垂直,向左

